
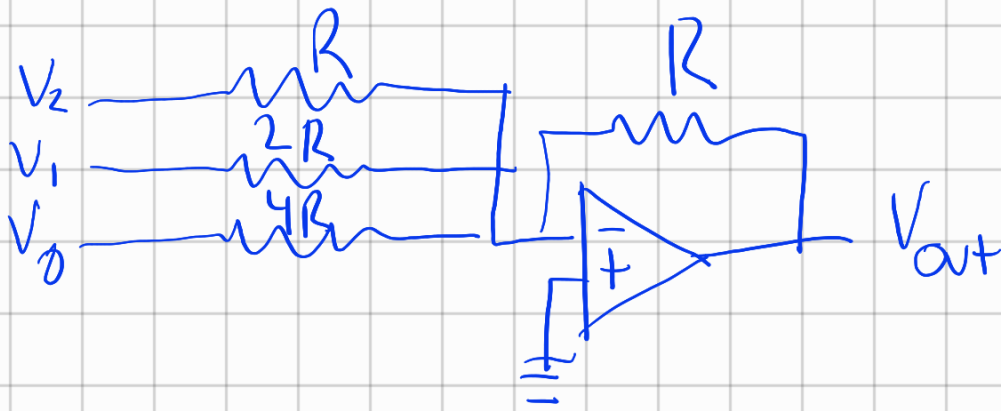



## Summing Amplifier

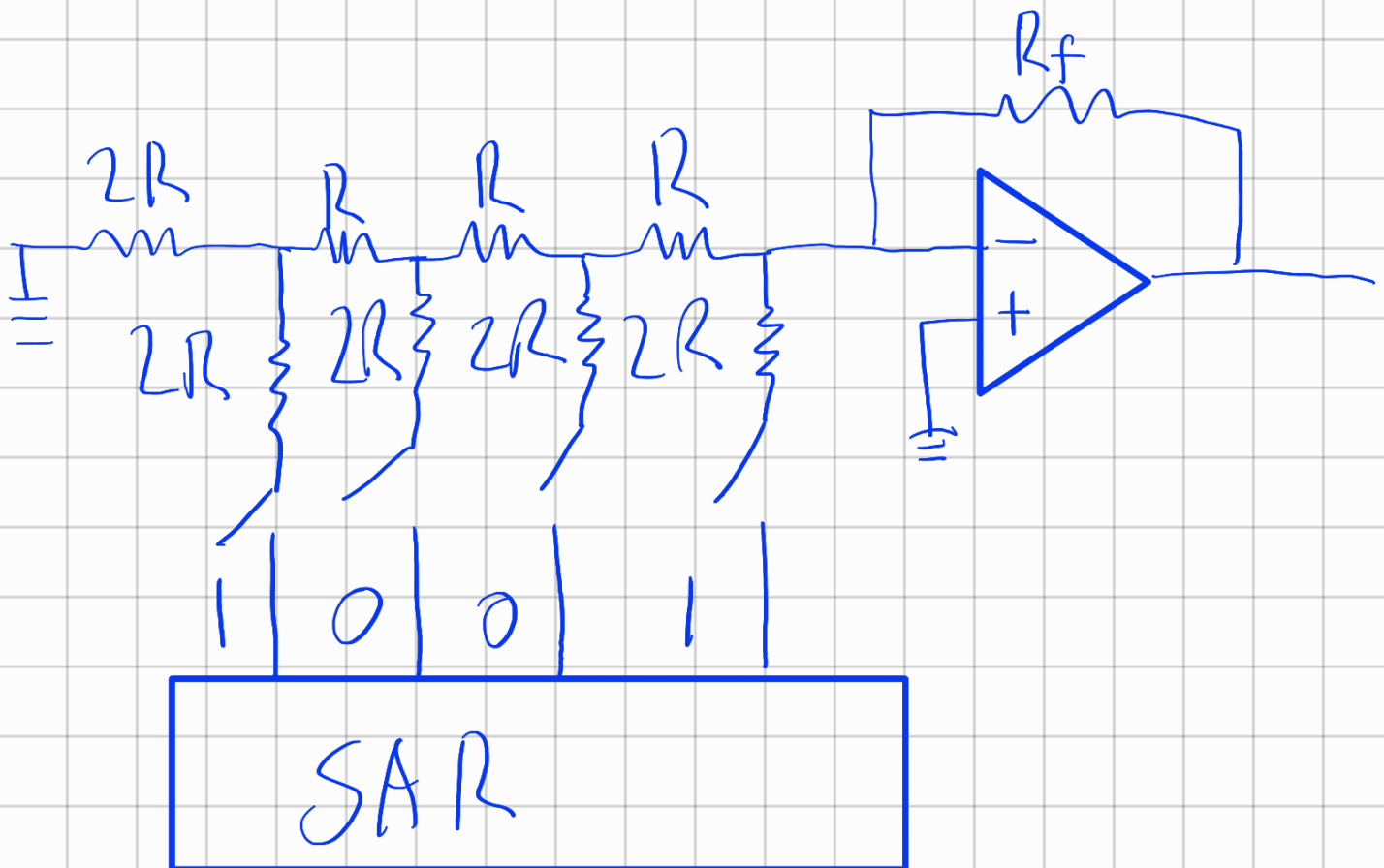

$$V_o = -R \left( \frac{V_2}{R} + \frac{V_1}{2R} + \frac{V_0}{4R} \right)$$


## R-2R Ladder




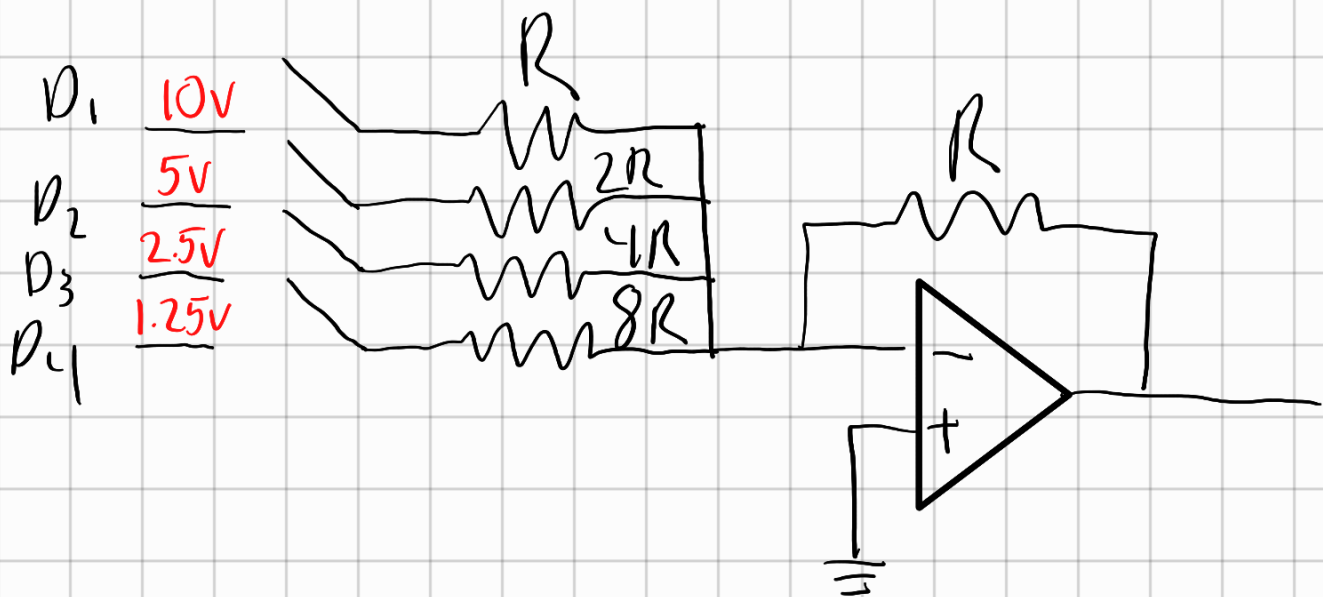

$$V_{out} = -R \left( \frac{D_1}{R} + \frac{D_2}{2R} + \frac{D_3}{4R} + \frac{D_4}{8R} \right)$$
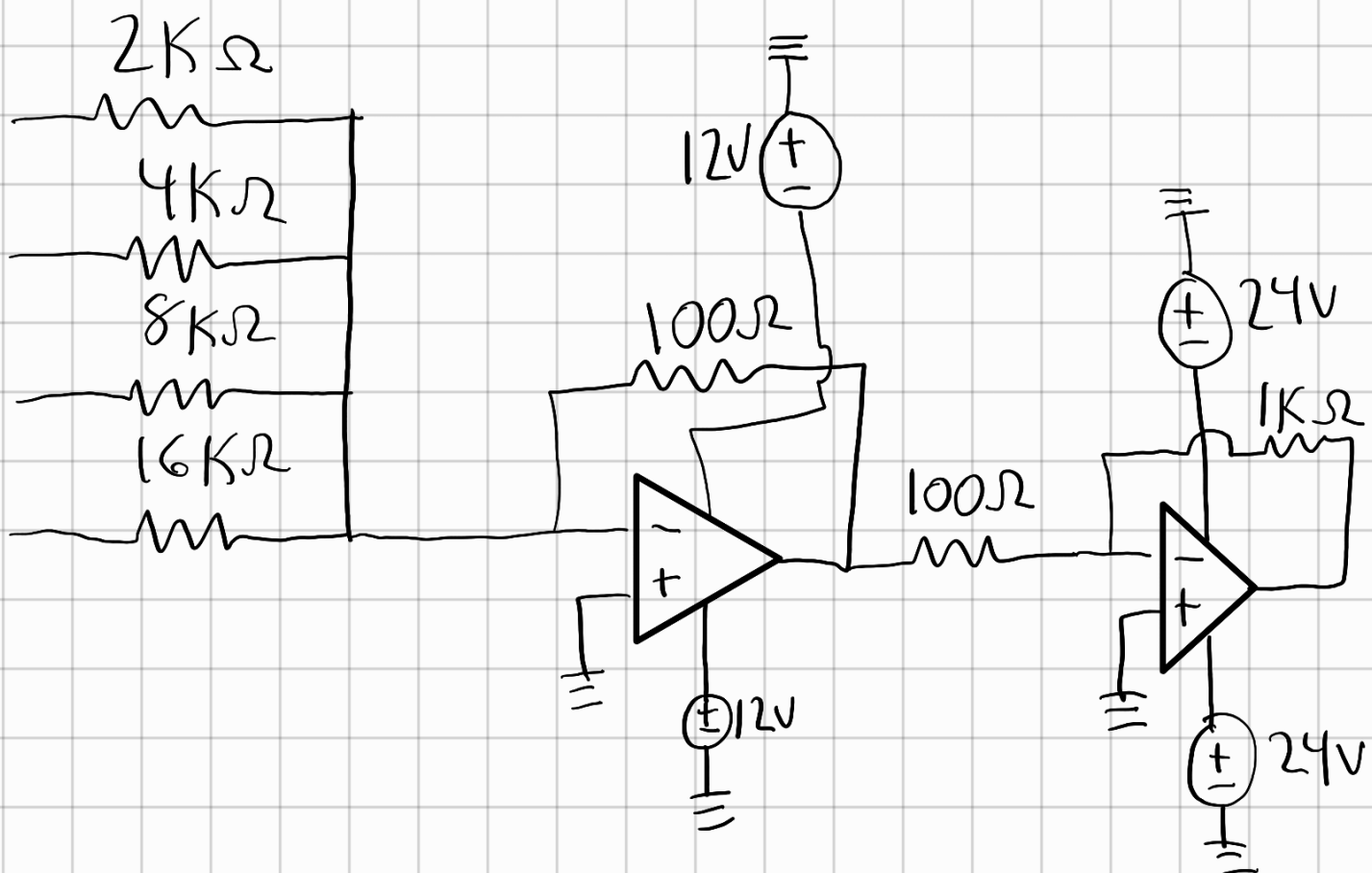
$$V_{out} = -R \left( \frac{1}{R} + \frac{0}{2R} + \frac{0}{4R} + \frac{0}{8R} \right)$$



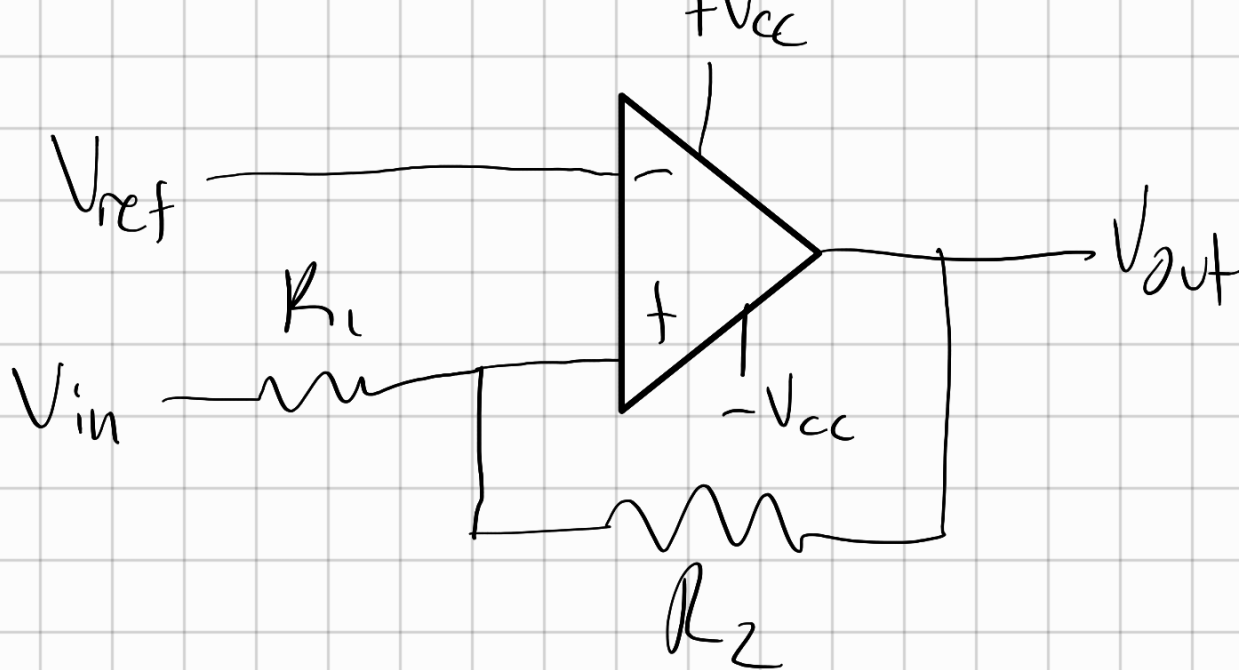

Target Value	Measured Value
2K	2 K
4K	4.07K
8K	8.01K
16K	16.2K

Target Values		Measured Values
①	0000 → 0	10.66mV
②	0001 → 0.3125	0.316
③	0010 → 0.6250	0.627
④	0011 → 0.9375	0.934

④	0100	→	1.25	1.26
⑤	0101	→	1.5625	1.569
⑥	0110	→	1.8750	1.88
⑦	0111	→	2.1875	2.189
⑧	1000	→	2.5	2.48
⑨	1001	→	2.8125	2.79
⑩	1010	→	3.125	3.1
⑪	1011	→	3.4375	3.4
⑫	1100	→	3.75	3.73
⑬	1101	→	4.0625	4.04
⑭	1110	→	4.375	4.353
⑮	1111	→	4.6875	4.657



